CIRCUITI ELETTRICI

RIFASAMENTO CIRCUITI RLC

• Rifasamento

Circuito passa banda

Esperienza eseguita da: Brunero

Massasso Ravagnani Bramante Albanesi Canina Catalano


Rifasamento


Inserendo nel circuito un Induttore, abbiamo ottenuto una differenza di fase tra l'onda in entrata e l'onda in uscita grazie ad un <u>oscilloscopio.</u>

$$tg\phi = -\omega L/R$$


Per rifasare il circuito abbiamo inserito un condensatore che, con un'opportuna capacità, avrebbe rifasato il sistema; non avendo a disposizione un condensatore con la capacità necessaria abbiamo ricavato la frequenza affinchè il circuito fosse in fase.

$$\omega L = 1/\omega C$$

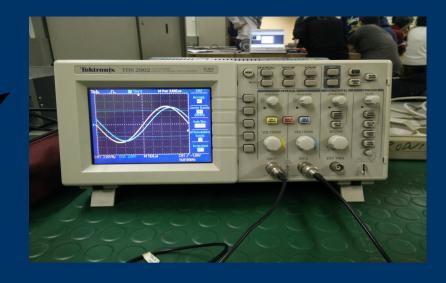


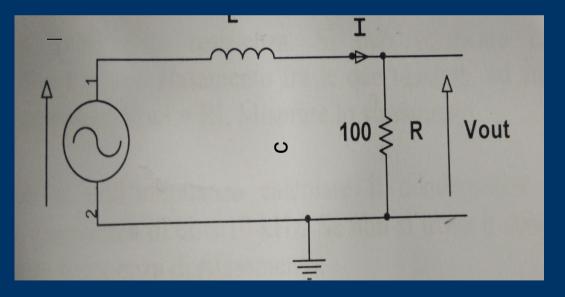

Circuito Sfasato

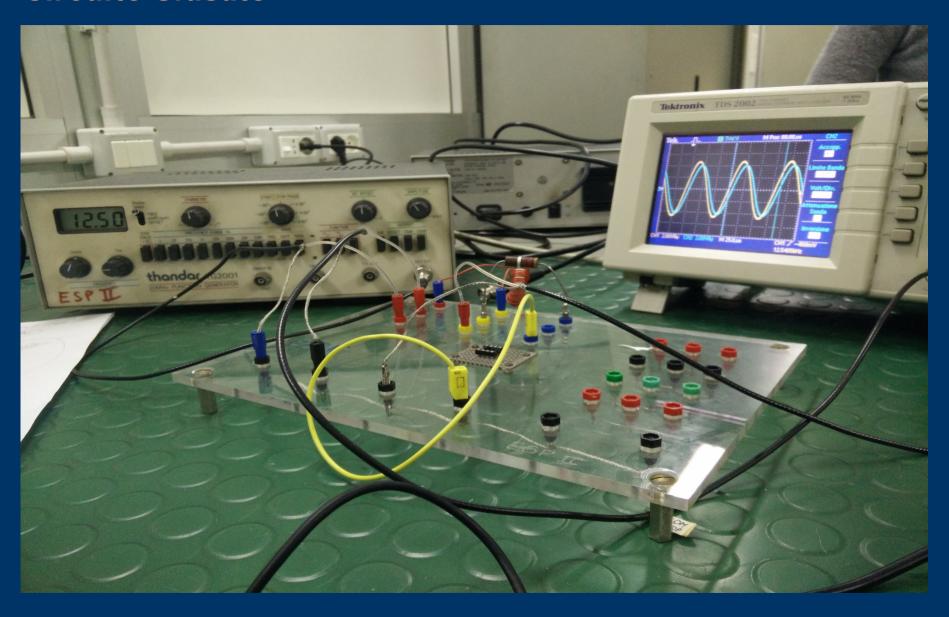

Circuito Rifasato

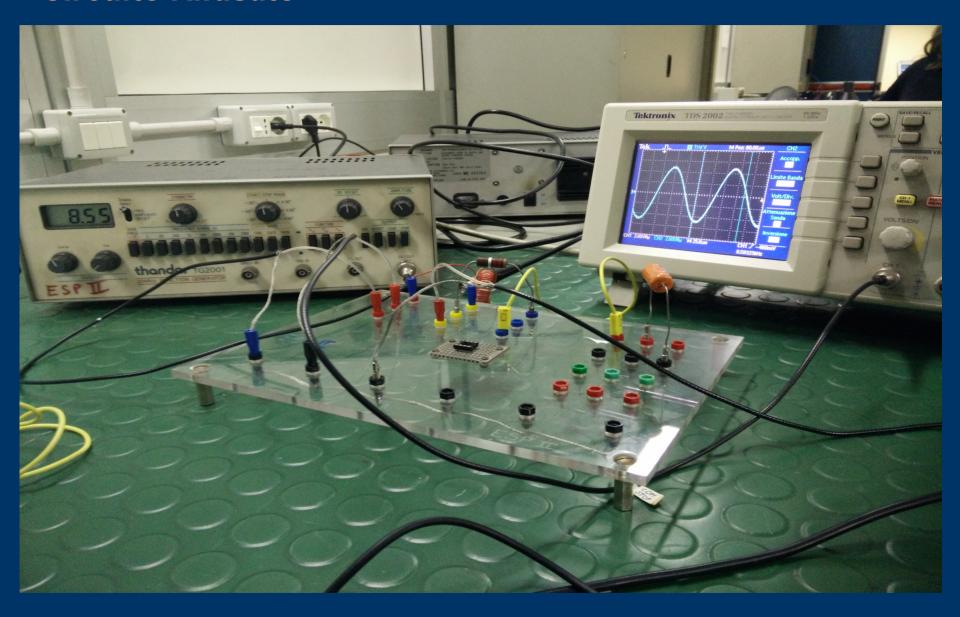


Circuito Passa Banda

Abbiamo calcolato la frequenza affinchè il modulo della tensione in uscita fosse uguale a quello della tensione in entrata.

In seguito dedotto che a causa della resistenza Vout non è esattamente uguale a Vin, ma sono comunque simili.

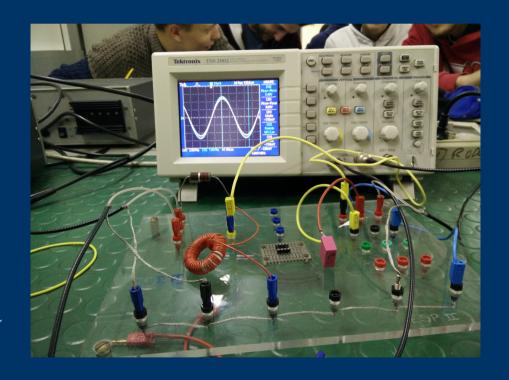In caso di assenza di resistenza le due tensioni sarebbero uguali.



Circuito Passa Banda senza resistenza

